

# ANFÄNGERPRAKTIKUM 2015/2016

## Leerlaufspannung und Innenwiderstand von Spannungsquellen

Durchführung: 08.12.15

Clara RITTMANN<sup>1</sup>  
Anja BECK<sup>2</sup>

*Betreuer:*  
Max MUSTERMANN

---

<sup>1</sup>clara.rittmann@gmail.com

<sup>2</sup>anja.beck@tu-dortmund.de

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Theorie</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Aufbau und Ablauf des Experiments</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Auswertung</b>	<b>5</b>
3.1	Statistische Formeln . . . . .	5
3.1.1	Fehlerrechnung . . . . .	5
3.1.2	Regression . . . . .	5
<b>4</b>	<b>Diskussion</b>	<b>7</b>

# 1 Theorie

<sup>1</sup> Wird in der Elektrotechnik ein Stromkreis betrachtet, so gilt das 2. Kirchhoffsche Gesetz

$$\sum_n U_i = \sum_n I_i Z_i \quad . \quad (1)$$

Wobei die  $U_i$  die angelegten Spannungen,  $Z_i$  die Impedanzen und  $I_i$  der Strom, der durch  $Z_i$  fließt ist. Für einen Stromkreis mit einer Spannungsquelle  $U$  und einem Lastwiderstand  $R_a$  gilt dann

$$U = IR_a \quad .$$

Wird ein solcher Stromkreis, an dem die Spannung  $U_0$  anliegt, im Experiment betrachtet gilt diese Gleichung nicht für  $U = U_0$ . Das liegt daran, dass eine reale Spannungsquelle immer einen Innenwiderstand  $R_i$  hat, der den Stromfluss beeinflusst. Im Schaltbild und in der Rechnung kann eine solche reale Spannungsquelle wie eine ideale Spannungsquelle betrachtet werden, hinter der ein Widerstand der Größe  $R_i$  geschaltet ist (siehe Abbildung VERWEIS). Dann gilt wie gewohnt (1):

$$U_0 = IR_i + IR_a \quad . \quad (2)$$

Die angelegte Spannung  $U_0$  wird auch Leerlaufspannung genannt. Die im Schaltbild als  $U_k$  bezeichnete Klemmspannung, ist hingegen die Spannung, die dann am eigentlichen Stromkreis anliegt. Sie kann mit (1)

$$U_k = IR_a = U_0 - IR_i \quad (3)$$

berechnet werden. Eine ideale Spannungsquelle müsste demnach einen Innenwiderstand von  $R_i = 0$  haben, sodass  $U_k = U_0$  gilt. Es ist zu beachten, dass es bei Generatoren zu Rückkopplungseffekten kommen kann, sodass für ihren Innenwiderstand ein differentieller Zusammenhang

$$R_i = \frac{dU_k}{dI} \quad (4)$$

gilt.

BILD BILD BILD BILD BILD BILD BILD BILD BILD BILD BILD BILD BILD  
BILD BILD BILD BILD BILD BILD BILD BILD BILD BILD BILD BILD BILD  
Die Leistung  $N$ , die an einen Widerstand  $R$  abgegeben wird ist definiert als

$$N = IU_R = I^2 R \quad . \quad (5)$$

Wird weiterhin ein Stromkreis mit nur einem Lastwiderstand betrachtet, gilt für den Strom nach (2)

$$I = \frac{U_0}{R_i + R_a}, \quad (6)$$

---

<sup>1</sup>nach: Anleitung zu V301: Leerlaufspannung und Innenwiderstand von Spannungsquellen, Anfängerpraktikum TU Dortmund WS 2015/16, <http://129.217.224.2/HOMEPAGE/PHYSIKER/BACHELOR/AP/SKRIPT/V301.pdf>


sodass die Leistung am Lastwiderstand

$$N(R_a) = \left( \frac{U_0}{R_i + R_a} \right)^2 R_a \quad (7)$$

ist. Könnte der Innenwiderstand  $R_i$  Null sein, wäre es mit  $R_a \rightarrow 0$  möglich beliebig hohe Leistungen zu erreichen. Das Maximum der Leistung wird bei  $R_a = R_i$  erreicht. Eine dementsprechende Wahl von  $R_a$  wird Leistungsanpassung genannt.

## 2 Aufbau und Ablauf des Experiments

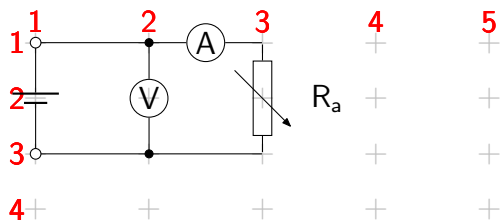1. **Leerlaufspannung** Im ersten Messschritt wird die Leerlaufspannung, der im weiteren Verlauf verwendeten Monozelle, mit einem Voltmeter gemessen.
2. **Klemmspannung einer Monozelle**
  - a) Mit der in Abbildung VERWEISXXX dargestellten Schaltung wird jeweils die Klemmspannung  $U_k$  und der Strom  $I$  bei verschiedenen Lastwiderständen im Bereich von 0–50 k $\Omega$  gemessen. Hier ist zu beachten, dass das Voltmeter an der eingezeichneten Stelle angeschlossen wird, denn nur dort kann die Spannung gemessen werden, die in den Stromkreis eingespeist wird. Würde das Voltmeter beispielsweise nach dem Amperemeter (also am Punkt H) angeschlossen, würde es die Klemmspannung minus die Spannung, die am Amperemeter abfällt, messen.
  - b) Die Klemmspannung kann auch mit Hilfe einer Gegenspannung bestimmt werden. Dazu wird eine Gegenspannung, die etwa 2 V größer ist, als die Leerlaufspannung hinter den Lastwiderstand (siehe Abbildung VERWEIS) geschaltet. Auch hier findet die Messung der Klemmspannung  $U_k$  und des Stroms  $I$  bei verschiedenen Lastwiderständen im Bereich von 0 – 50 k $\Omega$  statt.
3. **Klemmspannung eines RC-Generators** Der Stromkreis in Abbildung VERWEISXXX eignet sich auch zur Bestimmung der Klemmspannung einer Wechselspannungsquelle. Zunächst wird der 1 V-Rechteckausgang eines RC-Generators als Spannungsquelle verwendet. Wie bei den vorherigen Messungen werden wieder die Spannung  $U_k$  und der Strom  $I$  bei variablem Lastwiderstand, dieses Mal zwischen 20 und 250  $\Omega$ , gemessen. Die Messung wird für den 1 V-Sinusaussgang des RC-Generators und einem Lastwiderstand von 0.1 – 5 k $\Omega$ .



## 3 Auswertung

### 3.1 Statistische Formeln

#### 3.1.1 Fehlerrechnung

Im folgenden wurden Mittelwerte von N Messungen der Größe  $x$  berechnet

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i \quad (8)$$

sowie die Varianz

$$V(x) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2 \quad (9)$$

woraus die Standardabweichung folgt

$$\sigma_x = \sqrt{V(x)}. \quad (10)$$

Die Standardabweichung des Mittelwertes, kürzer auch Fehler des Mittelwertes genannt, bezieht noch die Anzahl der Messungen mit ein. Mehr Messungen führen zu einem kleineren Fehler

$$\Delta_x = \frac{\sigma_x}{\sqrt{N}}. \quad (11)$$

#### 3.1.2 Regression

Nachfolgend wird eine lineare Regression für Wertepaare  $(x_i, y_i)$  durchgeführt. Dafür müssen die Steigung

$$m = \frac{n \cdot \sum_{i=1}^n x_i y_i - \sum_{i=1}^n x_i \cdot \sum_{i=1}^n y_i}{n \cdot \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left( \sum_{i=1}^n x_i \right)^2} \quad (12)$$

und der y-Achsenabschnitt

$$b = \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2 \cdot \sum_{i=1}^n y_i - \sum_{i=1}^n x_i \cdot \sum_{i=1}^n x_i y_i}{n \cdot \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left( \sum_{i=1}^n x_i \right)^2} \quad (13)$$

berechnet werden. Den jeweiligen Fehler erhält man mit

$$s_m^2 = s_y^2 \cdot \frac{n}{n \cdot \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left( \sum_{i=1}^n x_i \right)^2} \quad (14)$$

$$s_b^2 = s_y^2 \cdot \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n \cdot \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left( \sum_{i=1}^n x_i \right)^2} . \quad (15)$$

$s_y$  ist hierbei die Abweichung der Regressionsgeraden in y-Richtung.

$$s_y^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (\Delta y_i)^2}{n - 2} = \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - b - mx_i)^2}{n - 2} \quad (16)$$

## 4 Diskussion