

ANFÄNGERPRAKTIKUM 2015/2016

Leerlaufspannung und Innenwiderstand von Spannungsquellen

Durchführung: 08.12.15

Clara RITTMANN¹
Anja BECK²

Betreuer:
Steffen SCHRÖDER

¹clara.rittmann@gmail.com

²anja.beck@tu-dortmund.de

Inhaltsverzeichnis

1	Theorie	2
2	Aufbau und Ablauf des Experiments	4
3	Statistische Formeln	5
3.1	Fehlerrechnung	5
3.2	Regression	5
4	Auswertung	6
4.1	Bestimmung der Leerlaufspannung und Berechnung des Innenwiderstands für drei Spannungsquellen	6
4.2	Systematischer Fehler – endlicher Widerstand des Voltmeters . .	9
4.3	Das Maximum der umgesetzten Leistung	10
5	Diskussion	11

1 Theorie

¹ Wird in der Elektrotechnik ein Stromkreis betrachtet, so gilt das 2. Kirchhoffsche Gesetz

$$\sum_n U_i = \sum_n I_i Z_i \quad . \quad (1)$$

Wobei die U_i die angelegten Spannungen, Z_i die Impedanzen und I_i der Strom, der durch Z_i fließt ist. Für einen Stromkreis mit einer Spannungsquelle U und einem Lastwiderstand R_a gilt dann

$$U = IR_a \quad .$$

Wird ein solcher Stromkreis, an dem die Spannung U_0 anliegt, im Experiment betrachtet gilt diese Gleichung nicht für $U = U_0$. Das liegt daran, dass eine reale Spannungsquelle immer einen Innenwiderstand R_i hat, der den Stromfluss beeinflusst. Im Schaltbild und in der Rechnung kann eine solche reale Spannungsquelle wie eine ideale Spannungsquelle betrachtet werden, hinter der ein Widerstand der Größe R_i geschaltet ist (siehe Abbildung 1). Dann gilt wie gewohnt (1):

$$U_0 = IR_i + IR_a \quad . \quad (2)$$

Die angelegte Spannung U_0 wird auch Leerlaufspannung genannt. Die im Schaltbild als U_k bezeichnete Klemmspannung, ist hingegen die Spannung, die dann am eigentlichen Stromkreis anliegt. Sie kann mit (1)

$$U_k = IR_a = U_0 - IR_i \quad (3)$$

berechnet werden. Eine ideale Spannungsquelle müsste demnach einen Innen-

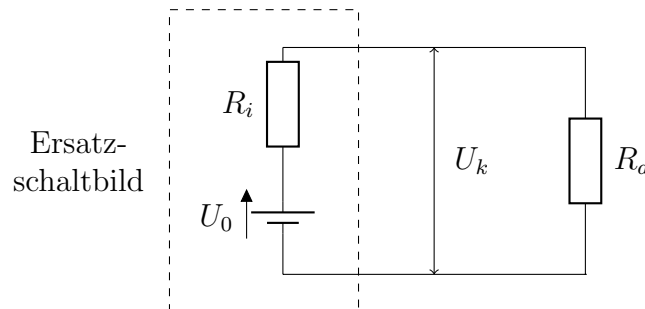


Abbildung 1: Reale Spannungsquelle in einem Stromkreis

widerstand von $R_i = 0$ haben, sodass $U_k = U_0$ gilt. Es ist zu beachten, dass es bei Generatoren zu Rückkopplungseffekten kommen kann, sodass für ihren Innenwiderstand ein differentieller Zusammenhang

$$R_i = \frac{dU_k}{dI} \quad (4)$$

¹nach: Anleitung zu V301: Leerlaufspannung und Innenwiderstand von Spannungsquellen, Anfängerpraktikum TU Dortmund WS 2015/16, <http://129.217.224.2/HOMEPAGE/PHYSIKER/BACHELOR/AP/SKRIPT/V301.pdf>

gilt.

Die Leistung N , die an einen Widerstand R abgegeben wird ist definiert als

$$N = IU_R = I^2 R \quad . \quad (5)$$

Wird weiterhin ein Stromkreis mit nur einem Lastwiderstand betrachtet, gilt für den Strom nach (2)

$$I = \frac{U_0}{R_i + R_a}, \quad (6)$$

sodass die Leistung am Lastwiderstand

$$N(R_a) = \left(\frac{U_0}{R_i + R_a} \right)^2 R_a \quad (7)$$

ist. Könnte der Innenwiderstand R_i Null sein, wäre es mit $R_a \rightarrow 0$ möglich beliebig hohe Leistungen zu erreichen. Das Maximum der Leistung wird bei $R_a = R_i$ erreicht. Eine dementsprechende Wahl von R_a wird Leistungsanpassung genannt.

2 Aufbau und Ablauf des Experiments

1. **Leerlaufspannung** Im ersten Messschritt wird die Leerlaufspannung, der im weiteren Verlauf verwendeten Monozelle, mit einem Voltmeter gemessen.
2. **Klemmspannung einer Monozelle**
 - a) Mit der in Abbildung 2a dargestellten Schaltung wird jeweils die Klemmspannung U_k und der Strom I bei verschiedenen Lastwiderständen im Bereich von 0 – 50 k Ω gemessen. Hier ist zu beachten, dass das Voltmeter an der eingezeichneten Stelle angeschlossen wird, denn nur dort kann die Spannung gemessen werden, die in den Stromkreis eingespeist wird. Würde das Voltmeter beispielsweise nach dem Amperemeter (also zwischen den Punkten H und G) angeschlossen, würde es die Klemmspannung minus die Spannung, die am Amperemeter abfällt, messen.
 - b) Die Klemmspannung kann auch mit Hilfe einer Gegenspannung bestimmt werden. Dazu wird eine Gegenspannung, die etwa 2 V größer ist, als die Leerlaufspannung hinter den Lastwiderstand (siehe Abbildung 2b) geschaltet. Auch hier findet die Messung der Klemmspannung U_k und des Stroms I bei verschiedenen Lastwiderständen im Bereich von 0 – 50 k Ω statt.

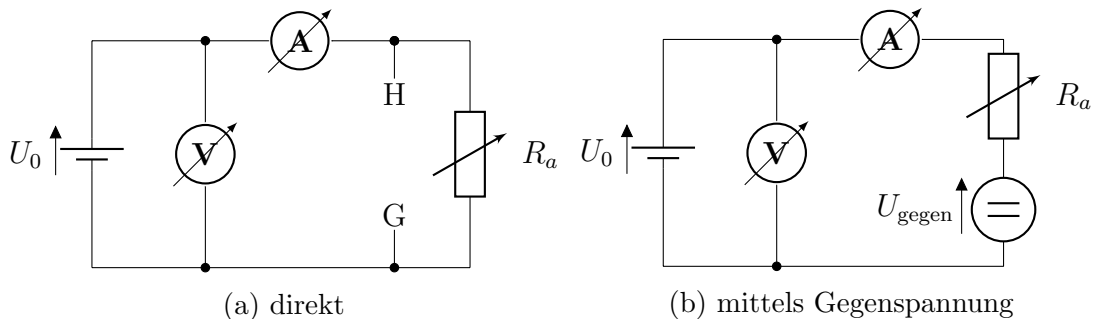


Abbildung 2: Messung der Klemmspannung

3. **Klemmspannung eines RC-Generators** Der Stromkreis 2a eignet sich auch zur Bestimmung der Klemmspannung einer Wechselspannungsquelle. Zunächst wird der 1 V-Rechteckausgang eines RC-Generators als Spannungsquelle verwendet. Wie bei den vorherigen Messungen werden wieder die Spannung U_k und der Strom I bei variablem Lastwiderstand, dieses Mal zwischen 20 und 250 Ω , gemessen. Die Messung wird für den 1 V-Sinusaussgang des RC-Generators und einem Lastwiderstand von 0.1 – 5 k Ω wiederholt.

3 Statistische Formeln

3.1 Fehlerrechnung

Im folgenden wurden Mittelwerte von N Messungen der Größe x berechnet

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i, \quad (8)$$

sowie die Varianz

$$V(x) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2 \quad (9)$$

woraus die Standardabweichung folgt

$$\sigma_x = \sqrt{V(x)}. \quad (10)$$

Die Standardabweichung des Mittelwertes

$$\Delta_x = \frac{\sigma_x}{\sqrt{N}}, \quad (11)$$

kürzer auch Fehler des Mittelwertes genannt, bezieht noch die Anzahl der Messungen mit ein.

3.2 Regression

Nachfolgend wird eine lineare Regression für Wertepaare (x_i, y_i) durchgeführt. Dafür müssen die Steigung

$$m = \frac{n \cdot \sum_i x_i y_i - \sum_i x_i \cdot \sum_i y_i}{n \cdot \sum_i x_i^2 - \left(\sum_i x_i \right)^2} \quad (12)$$

und der y-Achsenabschnitt

$$b = \frac{\sum_i x_i^2 \cdot \sum_i y_i - \sum_i x_i \cdot \sum_i x_i y_i}{n \cdot \sum_i x_i^2 - \left(\sum_i x_i \right)^2} \quad (13)$$

berechnet werden. Die jeweiligen Fehler sind

$$s_m^2 = s_y^2 \cdot \frac{n}{n \cdot \sum_i x_i^2 - \left(\sum_i x_i \right)^2} \quad (14)$$

$$s_b^2 = s_y^2 \cdot \frac{\sum_i x_i^2}{n \cdot \sum_i x_i^2 - \left(\sum_i x_i \right)^2}. \quad (15)$$

s_y ist hierbei die Abweichung der Regressionsgeraden in y-Richtung

$$s_y^2 = \frac{\sum_i (\Delta y_i)^2}{n-2} = \frac{\sum_i (y_i - b - m x_i)^2}{n-2}. \quad (16)$$

4 Auswertung

4.1 Bestimmung der Leerlaufspannung und Berechnung des Innenwiderstands für drei Spannungsquellen

Die Ableseungenauigkeit der Strommessung beträgt 2% und die der Spannungsmessung 3%. In den folgenden Diagrammen sind diese Fehler durch Fehlerbalken gekennzeichnet.

Mit einer linearen Regression mittels Python nach Formel (3), folgen für die Monozelle die Leerlaufspannung

$$U_0 = (1.471 \pm 0.014) \text{ V}$$

und der Innenwiderstand

$$R_i = (5.46 \pm 0.14) \Omega .$$

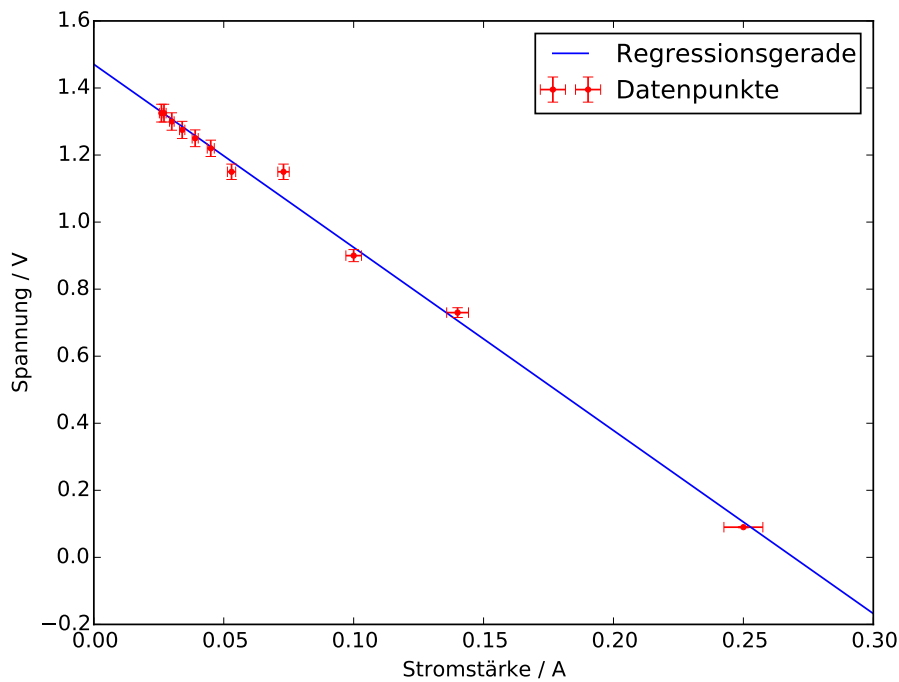


Abbildung 3: Lineare Regression zur Monozelle

Beim Anlegen der Gegenspannung (Abbildung 2b) fließt der Strom in die entgegengesetzte Richtung, wodurch Formel (3) zu

$$U_k = IR_a = U_0 + IR_i \quad (17)$$

wird. Die lineare Regression liefert in diesem Fall :

$$U_0 = (1.383 \pm 0.033) \text{ V} , \quad (18)$$

$$R_i = (5.91 \pm 0.24) \Omega . \quad (19)$$

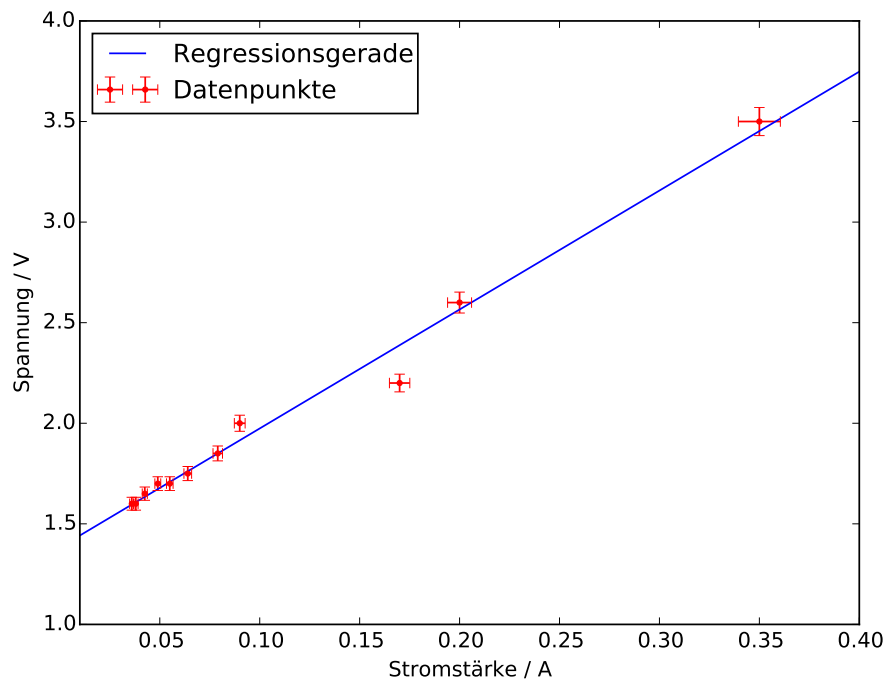


Abbildung 4: Lineare Regression zur Gegenspannung

Für den RC-Generator wird der gleiche Aufbau (siehe Abbildung 2a) wie bei der Monozelle verwendet. Die Regression ergibt für die Rechteckspannung

$$U_0 = (0.555 \pm 0.006) \text{ V} , \quad (20)$$

$$R_i = (61.4 \pm 1.9) \Omega \quad (21)$$

und für die Sinusspannung

$$U_0 = (0.2332 \pm 0.0015) \text{ V} , \quad (22)$$

$$R_i = (675.6 \pm 12.5) \Omega . \quad (23)$$

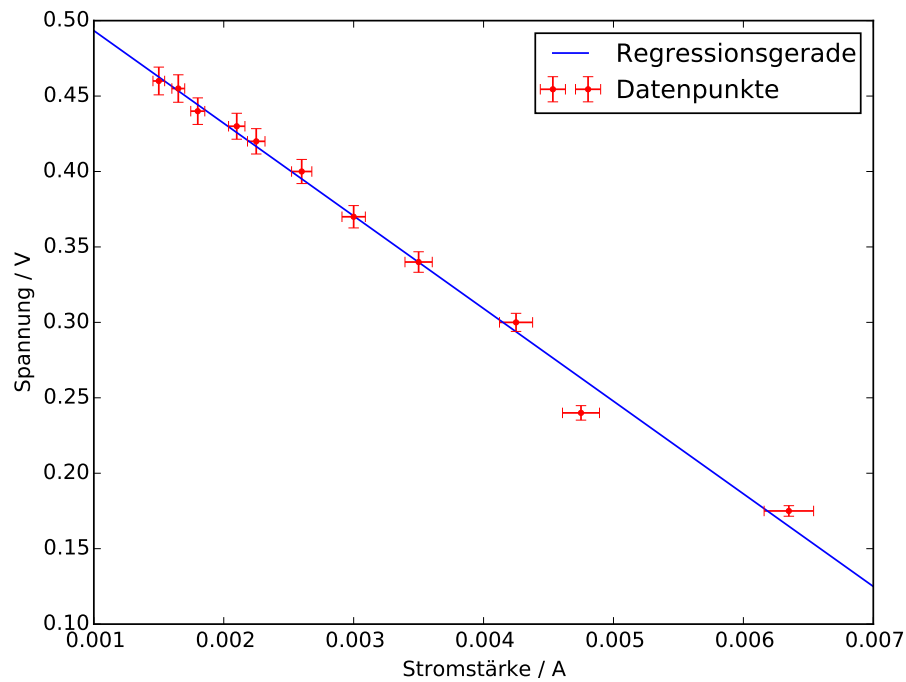


Abbildung 5: Lineare Regression zum RC-Generator (Rechteckspannung)

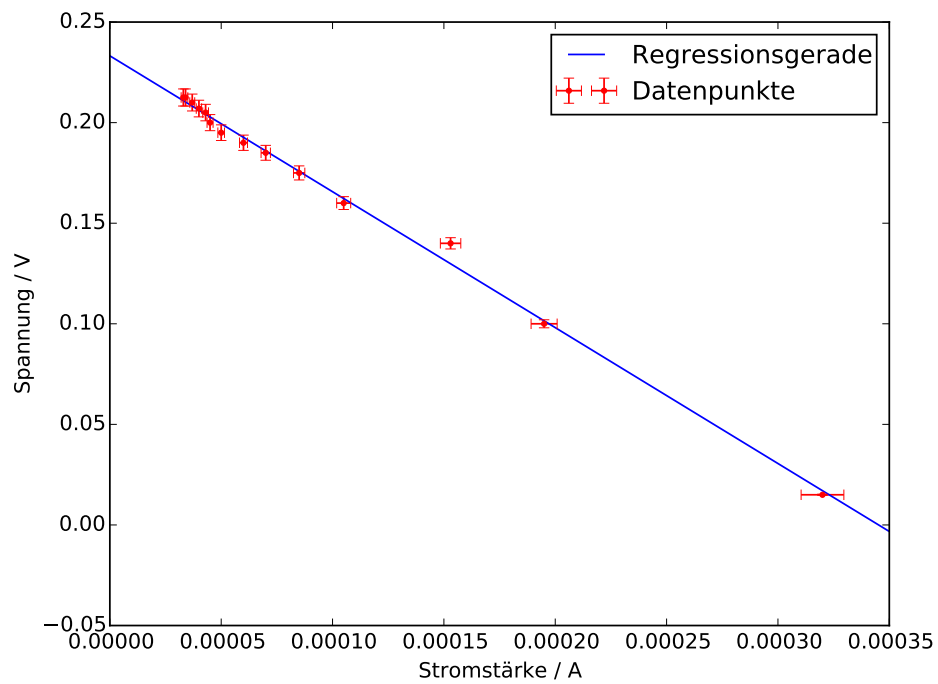


Abbildung 6: Lineare Regression zum RC-Generator (Sinusspannung)

4.2 Systematischer Fehler – endlicher Widerstand des Voltmeters

Der endliche Widerstand des Voltmeters führt zu einem systematischen Fehler. Der Widerstand des Messgerätes müsste unendlich groß sein, um den Stromkreis und -fluss nicht zu beeinflussen. Um den dadurch verursachten Fehler auszurechnen wird die Leerlaufspannung der Monozelle

$$U_k = 1.5 \text{ V} \quad (24)$$

direkt gemessen. Der Innenwiderstand der Monozelle (siehe (4.1)) wird aus einer anderen Messreihe übernommen. Durch Umstellen der Formel (3) nach U_0 vereinfacht sich der absolute Fehler zu

$$\Delta U = U_0 - U_k = I \cdot R_i = U_k \cdot \frac{R_i}{R_v} = 8.191 \cdot 10^{-7} \text{ V} \quad (25)$$

und der relative Fehler wird

$$\frac{\Delta U}{U_k} = \frac{R_i}{R_v} = 5.461 \cdot 10^{-7} \% . \quad (26)$$

Dieser Fehler ist vernachlässigbar klein.

4.3 Das Maximum der umgesetzten Leistung

Wie bereits in der Theorie erklärt, ist die umgesetzte Leistung abhängig vom Lastwiderstand R_a und nimmt sogar ein lokales Maximum ein. Hier werden die Messreihen der Monozelle betrachtet. Die Leistung $N_{\text{Mess}} = U_k \cdot I$ wird über den Belastungswiderstand $R_a = U_k/I$ aufgetragen. Ein Fehler entsteht durch die Ablesungenauigkeit der Messgeräte.

Tabelle 1: Belastungswiderstand und Leistung mit Fehlern

Widerstand in Ω	Fehler in Ω	Leistung in W	Fehler in W
0.36	0.013	0.0225	0.00081
5.21	0.188	0.1022	0.00368
9.00	0.324	0.0900	0.00325
15.75	0.568	0.0840	0.00303
21.70	0.782	0.0610	0.00220
27.11	0.978	0.0549	0.00198
32.05	1.156	0.0488	0.00176
37.50	1.352	0.0434	0.00156
43.33	1.562	0.0390	0.00141
49.07	1.769	0.0358	0.00129
50.96	1.837	0.0345	0.00124

Abbildung 7 zeigt die theoretische Abhängigkeit der Leistung vom Widerstand (siehe (7)) und die Werte aus Tabelle 1.

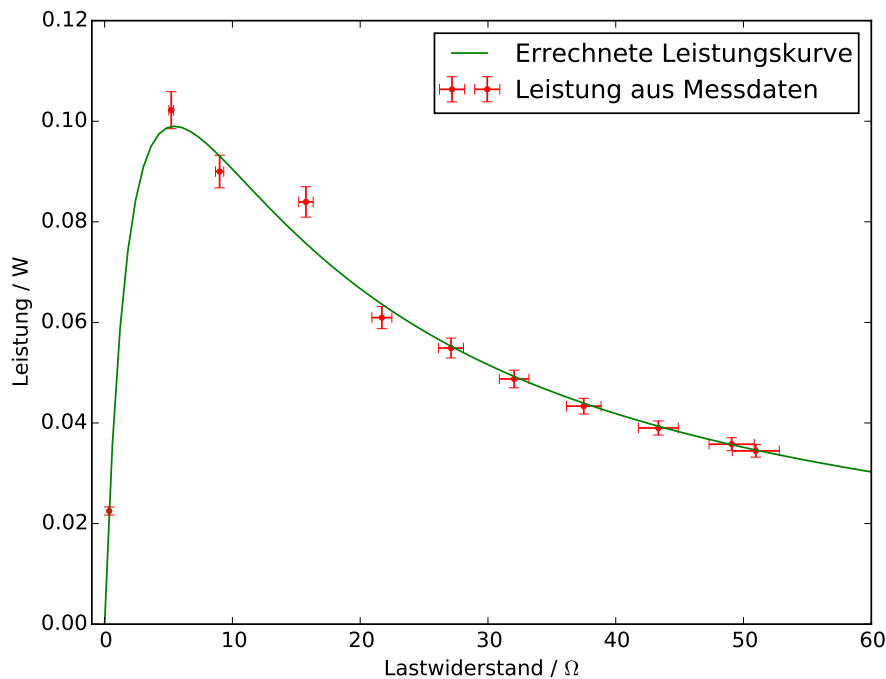


Abbildung 7: Leistung $N(R_a)$ am Lastwiderstand

5 Diskussion

Wieso liegt der Wert der Leerlaufspannung der Monozelle aus Messung b nicht genau auf 1.5 und die Gegenspannung nicht genau 2V?

— Sollte die Gegenspannung nicht 2V größer, als die Leerlaufspannung der Monozelle sein? Und die Gegenspannung wird doch nirgends berechnet?

- Voltmeter kann es nicht sein nach Auswertung

— Wieso nicht? Dass das Voltmeter keinen unendlich großen Widerstand hat, wäre eine gute Erklärung.

- Amperemeter keinen unendlich kleinen Widerstand

- Rückkopplungseffekte

RC-Generator:

- woher kommen die großen Unterschiede zwischen Rechteck und Sinusspannung?

— Bei der Rechteckspannung ist der Effektivwert höher und das wurde gemessen?

Der errechnete Innenwiderstand des RC-Generators für die Rechteckspannung stimmt mit dem Literaturwert² von circa $50\,\Omega$ überein, zumal dieser Wert vom Gerät abhängig ist. Wieso der Innenwiderstand des Generators beim Erzeugen einer Sinusspannung so viel höher ist können wir nur vermuten. Das Rechtecksignal wird in ein Dreiecksignal umgewandelt und diese beiden zusammen ergeben die Sinusspannung. Anscheinend ist der große Innenwiderstand darauf zurückzuführen.

— Ich könnte mir vorstellen, dass das was damit zu tun hat, dass der Innenwiderstand hier eine differentielle Größe ist. Und bei der Rechteckspannung wird das sehr klein, weil es ja eigentlich keine Steigung, sonder nur konstante Stücke gibt und bei der Sinus- (bzw. dem Dreiecksanteil der) Spannung ist die Steigung nicht null.

Leistung:

-die Werte sind bis auf einen recht gut!

-Maximum händisch bestimmen

$$\begin{aligned}\frac{dN(R_a)}{dR_a} &= \frac{d}{dR_a} \left(\left(\frac{U_0}{R_i + R_a} \right)^2 R_a \right) \\ &= \frac{U_0^2 (R_i - R_a)}{(R_i + R_a)^3} \\ &\stackrel{!}{=} 0 \quad \Rightarrow R_a = R_i\end{aligned}$$

²Elektronikpraktikum, H. Pfeiffer, S. 55