

ANFÄNGERPRAKTIKUM 2015/2016

Der Lock-In-Verstärker

Durchführung: 15.12.2015

Clara RITTMANN¹
Anja BECK²

Betreuer:
Abdulkaerim FREMPONG

¹clara.rittmann@gmail.com

²anja.beck@tu-dortmund.de

Inhaltsverzeichnis

1	Theorie	2
2	Aufbau und Ablauf des Experiments	3
3	Auswertung	5
3.1	Statistische Formeln	5
3.1.1	Fehlerrechnung	5
3.1.2	Regression	5
3.2	Das Ausgangssignal	6
3.2.1	... nach dem Mischen durch den Detector	6
3.2.2	... nach dem Integrieren am Tiefpass	8
3.3	Die Rauschunterdrückung	11
4	Diskussion	13
4.1	Der Integrierer	14
5	Geräte	15
5.1	Hoch- und Tiefpassfilter	15
5.2	RC-Tiefpass als Integrierglied	16
5.3	Phasenwandler	17
	Todo list	17

1 Theorie

Der Lock-In-Verstärker hilft beim Messen stark verrauschter Signale mit bekannter Frequenz. Er besteht aus den Bauteilen: Bandpassfilter, Phasenverschieber, Signalmischer und ein Tiefpass. Durch die richtige Anordnung der Bauteile kann eine Konfiguration erzielt werden, die eine viel höhere Güte hat als ein einfacher Bandpassfilter d.h. die Frequenzen werden genauer herausgefiltert.

Das verrauschte Messsignal U_{sig} setzt sich aus vielen verschiedenen Schwingungen unterschiedlicher Frequenz zusammen. In einem Bandpassfilter werden die Anteile der Rauschfrequenz herausgenommen, die weit von der Frequenz des Signals abweichen.

Danach wird eine Rechteckspannung gleicher Frequenz als Referenzsignal U_{ref} erzeugt und mit dem Signal gemischt, genauer multipliziert. Das Rechtecksignal wird im Folgenden durch seine Fourierreihe dargestellt. Sind die beiden gemischten Signale

$$U_{sig} = U_0 \sin(\omega t) \quad \text{und} \quad (1)$$

$$U_{ref} = \frac{4}{\pi} \left(\sin(\omega t) + \frac{1}{3} \sin(3\omega t) + \frac{1}{5} \sin(5\omega t) + \dots \right) \quad (2)$$

in Phase, so entsteht ein Signal:

$$U_{out} = \frac{2}{\pi} U_0 \left(1 - \frac{2}{3} \cos(2\omega t) - \frac{2}{15} \cos(4\omega t) - \frac{2}{35} \cos(6\omega t) \right) \quad . \quad (3)$$

Ein Tiefpass filtert alle Schwingungsanteile heraus und übrig bleibt die konstante Gleichspannung

$$U_{out} = \frac{2}{\pi} \quad . \quad (4)$$

Sind das Mess- und das Referenzsignal zueinander um den Winkel ϕ phasenverschoben, wird die Gleichspannung geringer und errechnet sich nach:

$$U_{out} = \frac{2}{\pi} U_0 \cos(\phi) \quad . \quad (5)$$

2 Aufbau und Ablauf des Experiments

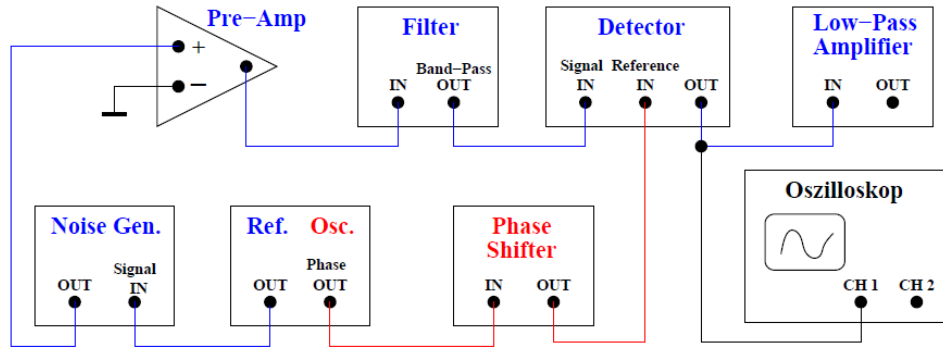


Abbildung 1: Aufbau des ersten und zweiten Versuchsteils ¹

In Abbildung 1 ist ein schematischer Aufbau des Lock-In-Verstärkerts dargestellt.

Bevor der eigentliche Versuch beginnt, ist die erste Aufgabe die Ausgangssignale (Reference/Oscillator) abzugreifen und mit einem Oszilloskop zu untersuchen. Beide Signale haben die gleiche Frequenz, die 1 kHz gewählt wird. Das Referenzsignal hat eine unveränderliche Amplitude von 30 V. Die Amplitude des Ausgangssignals soll klein, möglichst auf 10 mV eingestellt werden.

In ersten Versuchsteil wird das reine Ausgangssignal ohne ein Rauschsignal betrachtet. Das Signal gelangt durch einen Verstärker in den Bandpass, um dann mit dem Referenzsignal vermischt zu werden (Detector). Die Phase des Referenzsignals kann vorher verschoben werden (Phase Shifter). Das Produkt beider Signale ist auf einem digitalen Oszilloskop zu sehen. Dieses Signal wird im Tiefpass integriert (Low-Pass-Filter), um U_0 zu erhalten. Die Oszilloskopbilder und die Spannungswerte U_0 werden für verschiedene Phasendifferenzen bestimmt.

Im zweiten Versuchsteil wird das Ausgangssignal von einem Rauschen überlagert (Noise Generator). Der restliche Aufbau bleibt unverändert und es werden ebenfalls Werte und Bilder für verschiedene Phasendifferenzen genommen.

Zum Schluss soll die Lichtintensität einer blinkenden LED in Abhängigkeit des Abstandes zum Messgerät, einer Photodiode, gemessen werden. Je weiter die Photodiode von der LED entfernt ist, desto größer ist das Hintergrundrauschen durch einfallendes Licht aus der Umgebung. Es soll der Abstand r_{\max} bestimmt werden, bei dem das Signal der LED nicht mehr erkennbar ist. Dazu wird der vorherige Aufbau leicht verändert, wie in Abbildung 2 gezeigt ist. Die LED wird an die Rechteckspannung angeschlossen. Das Referenzsignal

¹entnommen aus der Versuchsanleitung V303

²entnommen aus der Versuchsanleitung V303

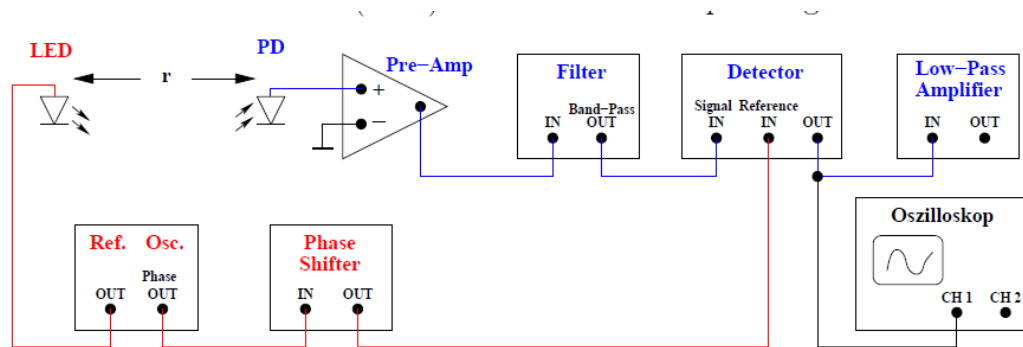


Abbildung 2: Messung der Lichtintensität einer LED²

wird mit dem Signal der LED mit Hilfe des Phasenverschiebers mit dem der LED in Phase gebracht. Das im Photodetektor registrierte Signal wird beliebig verstärkt (Pre-Amplifier).

3 Auswertung

3.1 Statistische Formeln

3.1.1 Fehlerrechnung

Im folgenden wurden Mittelwerte von N Messungen der Größe x berechnet

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum x_i , \quad (6)$$

sowie die Varianz

$$V(x) = \frac{1}{N} \sum (x_i - \bar{x})^2 \quad (7)$$

woraus die Standardabweichung folgt

$$\sigma_x = \sqrt{V(x)}. \quad (8)$$

Die Standardabweichung des Mittelwertes

$$\Delta_x = \frac{\sigma_x}{\sqrt{N}} , \quad (9)$$

kürzer auch Fehler des Mittelwertes genannt, bezieht noch die Anzahl der Messungen mit ein.

3.1.2 Regression

Nachfolgend wird eine lineare Regression für Wertepaare (x_i, y_i) durchgeführt. Dafür müssen die Steigung

$$m = \frac{n \cdot \sum x_i y_i - \sum x_i \cdot \sum y_i}{n \cdot \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2} \quad (10)$$

und der y-Achsenabschnitt

$$b = \frac{\sum x_i^2 \cdot \sum y_i - \sum x_i \cdot \sum x_i y_i}{n \cdot \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2} \quad (11)$$

berechnet werden. Die jeweiligen Fehler sind

$$s_m^2 = s_y^2 \cdot \frac{n}{n \cdot \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2} \quad (12)$$

$$s_b^2 = s_y^2 \cdot \frac{\sum x_i^2}{n \cdot \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2} . \quad (13)$$


Die Abweichung der Regressionsgeraden in y-Richtung ist dabei

$$s_y^2 = \frac{\sum (\Delta y_i)^2}{n - 2} = \frac{\sum (y_i - b - m x_i)^2}{n - 2} . \quad (14)$$

3.2 Das Ausgangssignal

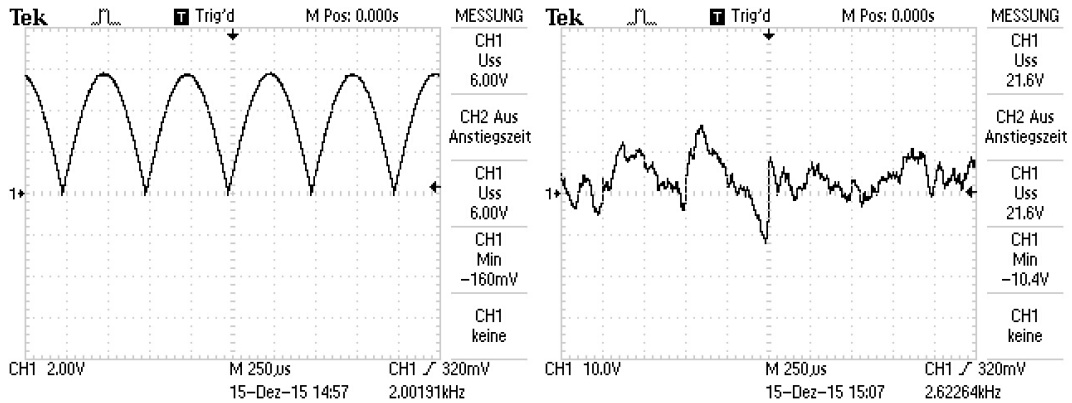
3.2.1 ... nach dem Mischen durch den Detector

Als erstes wird ein Signal mit einer Frequenz $f_{\text{sig}} = 1 \text{ kHz}$ und einer Amplitude $U_{0,\text{sig}} = 10 \text{ mV}$ mit einer Referenz-Spannung gleicher Frequenz und der Amplitude $U_{0,\text{ref}} = 30 \text{ V}$ am Detector (bzw. Mischer) überlagert. Die resultierende und am Oszilloskop zu beobachtende Spannung ist in den Abbildungen 3 bis 7 dargestellt.



(a) ohne Rauschen




(b) mit Rauschen

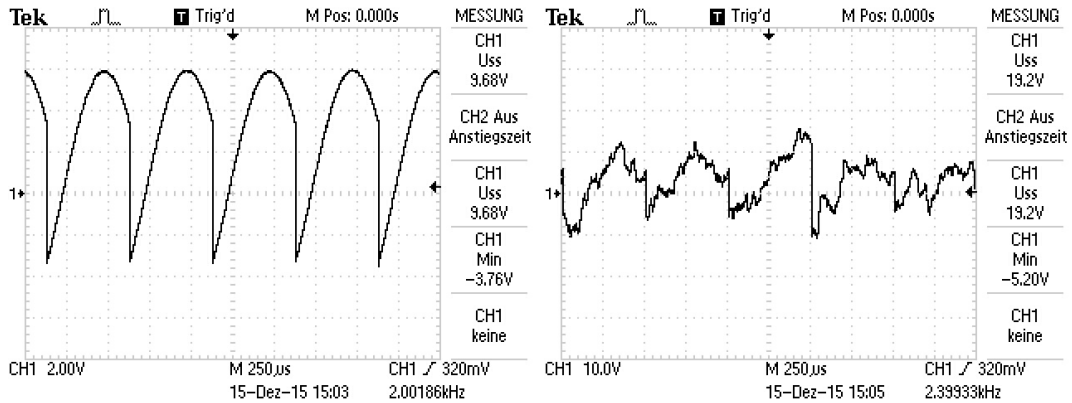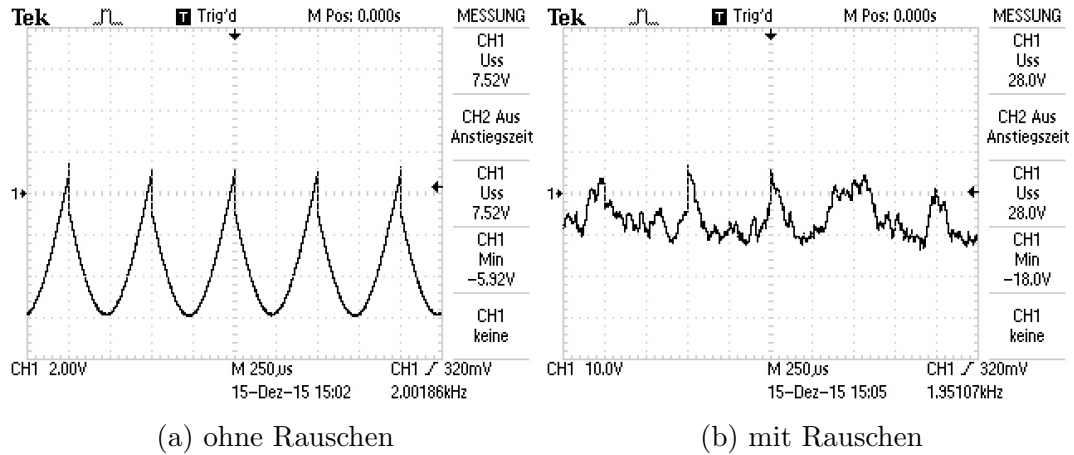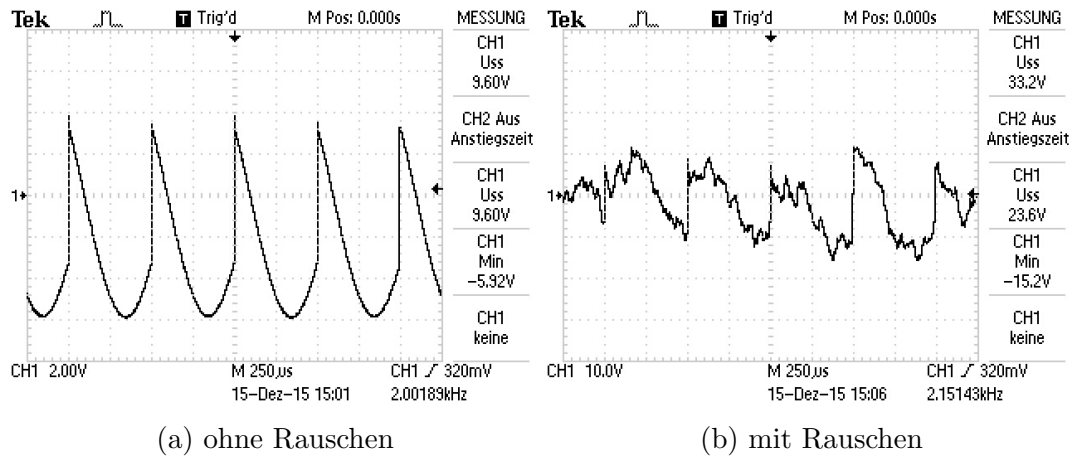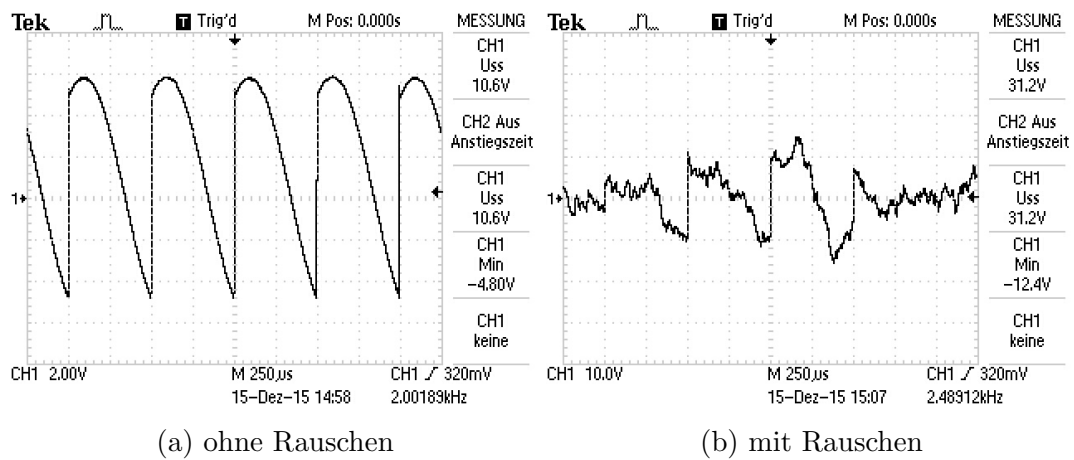Abbildung 3: Spannungsmischung bei einer Phasendifferenz von $\Delta\phi = 0^\circ$ 

(a) ohne Rauschen

(b) mit Rauschen

Abbildung 4: Spannungsmischung bei einer Phasendifferenz von $\Delta\phi = 45^\circ$


Abbildung 5: Spannungsmischung bei einer Phasendifferenz von $\Delta\phi = 165^\circ$

Abbildung 6: Spannungsmischung bei einer Phasendifferenz von $\Delta\phi = 225^\circ$

Abbildung 7: Spannungsmischung bei einer Phasendifferenz von $\Delta\phi = 315^\circ$

3.2.2 ... nach dem Integrieren am Tiefpass

In einem Lock-In-Verstärker wird die im vorigen Abschnitt beschriebene „Misch-Spannung“ noch über einen Tiefpass integriert. Als Zeitperiode wird dafür $T = 1\text{ s}$ gewählt. Der Wert dieses Integrals wird für verschiedene Phasenverschiebungen abgelesen und ist in Tabelle 1 bzw. 2 eingetragen.

Das Signal ohne Rauschen

Es wird im Folgenden zunächst das Signal ohne Rauschen betrachtet. Der Off-Set wird abgezogen und die Winkel zum Bogenmaß überführt. Dann kann die Funktion

$$U(\phi) = A \cos(w\phi + \phi_0)$$

auf die Messwerte gefittet werden. Mit Hilfe von Python ergeben sich so die Parameter

$$A_{\text{ohne}} = (2.04 \pm 0.11) \text{ mV} \quad (15)$$

$$w_{\text{ohne}} = 1.00 \pm 0.04 \quad (16)$$

$$\phi_{0,\text{ohne}} = (-0.008 \pm 0.053) \pi \quad (17)$$

Die dadurch beschriebene Kurve ist in Abbildung 8 zusammen mit den Messwerten und der theoretisch mit (5) zu erwartenden Kurve dargestellt.

Phasenverschiebung in $^\circ$	Integral in V bei einem Gain von 4000	Off-Set in $^\circ$
0	-9.5	+165
15	6.2	-15
90	1.5	+165
150	-6.9	-15
180	9.1	+165
210	-5.7	-15
255	0	-15
270	-1.5	+165
315	-7.6	+165
345	7	-15

Tabelle 1: Integral (bzw. Gleichspannung) nach dem Tiefpass für verschiedene Phasenverschiebungen bei einem „reinen“ Signal

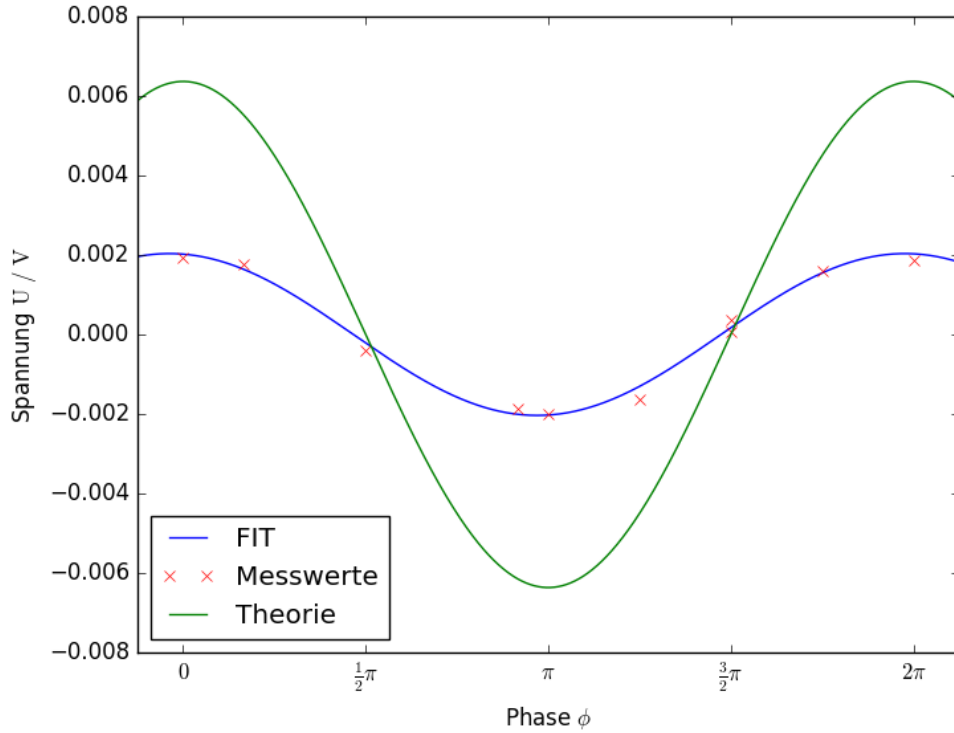


Abbildung 8: Messwerte, gefittete Kurve und theoretisch erwartete Kurve bei einer Spannung ohne Rauschen

Das Signal mit Rauschen

Dieser Fit wird nun auch mit den Werten des verrauschten Signals gemacht. Die Parameter hierbei sind

$$A_{\text{mit}} = (2.036 \pm 0.085) \text{ mV} \quad (18)$$

$$w_{\text{mit}} = 0.993 \pm 0.029 \quad (19)$$

$$\phi_{0,\text{mit}} = (0.036 \pm 0.036) \pi \quad (20)$$

Auch dieser Fit wird zusammen mit der zu erwartenden Kurve und den Messwerten geplottet (Abbildung 9).

Phasenverschiebung in $^{\circ}$	Integral in V bei einem Gain von 4000	Off-Set in $^{\circ}$
0	7.8	+0
15	7.1	-15
90	-1.6	+0
150	-7.5	-15
180	-8.0	+0
210	-6.5	-15
255	0.3	-15
270	1.5	+0
315	6.4	+0
345	7.5	-15

Tabelle 2: Integral (bzw. Gleichspannung) nach dem Tiefpass für verschiedene Phasenverschiebungen bei einem verrauschten Signal

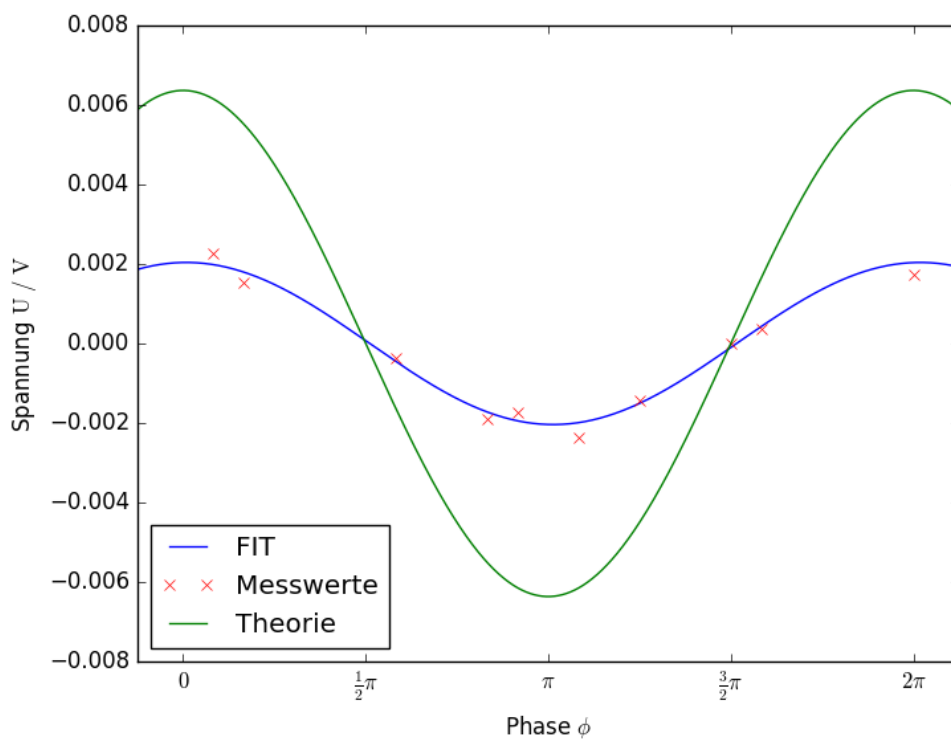


Abbildung 9: Messwerte, gefittete Kurve und theoretisch erwartete Kurve bei einer Spannung mit Rauschen

3.3 Die Rauschunterdrückung

Beim Versuchsaufbau mit der LED wird bei verschiedenen Abständen die Ausgangsspannung nach dem Tiefpass aufgenommen. Nach Abzug der Verstärkungs-Multiplikatoren (Gains) ergeben sich die Werte aus Tabelle 3. Zu Beginn wurde außerdem eine Nullspannung $U_0 = 0 \text{ V}$ gemessen, weshalb keine weitere Verschiebung beachtet werden muss. Durch eine Regression der Form

$$\ln U = \alpha \ln r + \beta \quad (21)$$

lässt sich der lineare Zusammenhang zwischen $\ln r$ und $\ln U$ (siehe Abbildung 10) erkennen. Die mit Python errechneten Parameter sind

$$\alpha = (-2.598 \pm 0.065) \ln (\text{V/m}) \quad (22)$$

$$\beta = (-9.155 \pm 0.045) \ln \text{V} . \quad (23)$$

Diesen Satz finde ich ganz grausam und unnötig, aber es steht ausdrücklich in der Anleitung, dass das erwähnt werden soll...

Durch Umstellen von Gleichung (21) ergibt sich die Funktion

$$U(r) = \exp(\beta) r^\alpha , \quad (24)$$

welche in Abbildung 11 zu sehen ist.

Abstand r zur Lampe in m	Integral (bzw. Spannung) U in mV
0.17	17.25
0.27	3.500
0.37	1.250
0.47	0.600
0.57	0.350
0.67	0.250
0.77	0.180
0.87	0.130
0.97	0.103
1.07	0.080
1.17	0.063
1.27	0.055
1.37	0.047
1.47	0.042
1.57	0.038
1.67	0.032
1.77	0.028
1.87	0.025
1.97	0.022

Tabelle 3: Abstand zur LED und registrierte Spannung

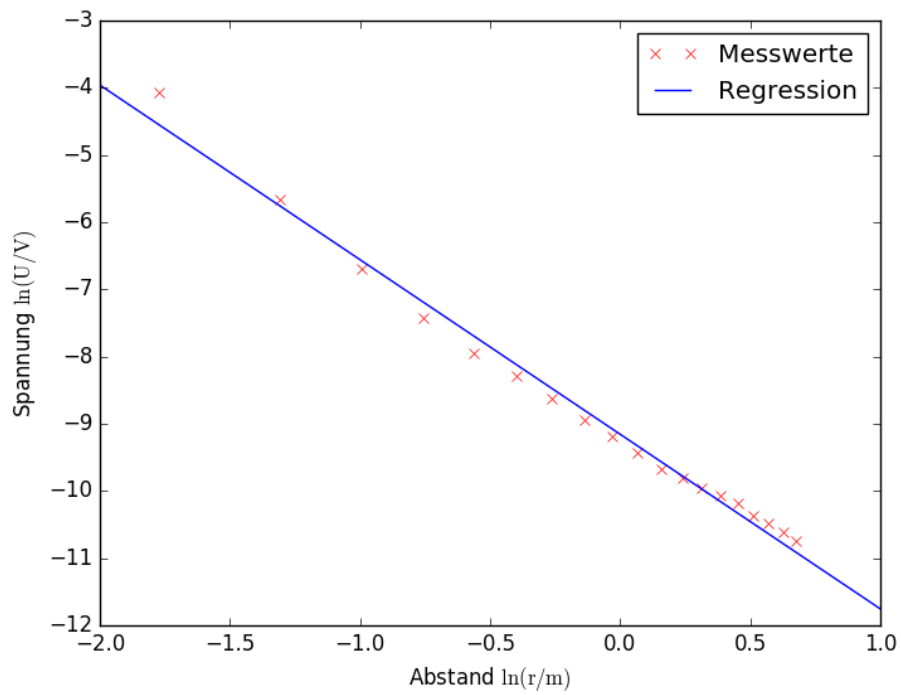
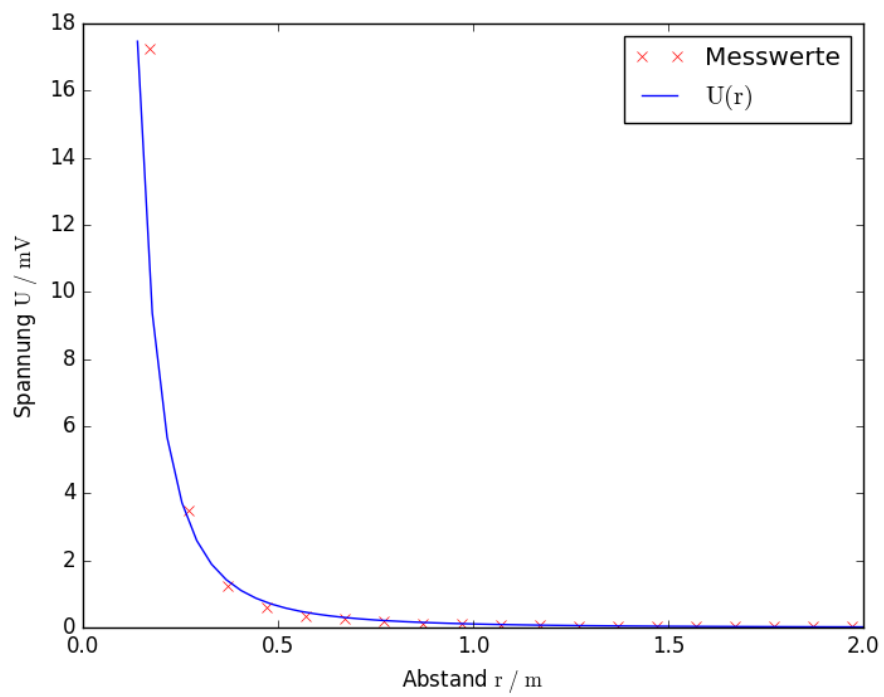


Abbildung 10: Regressionsgerade

Abbildung 11: Zusammenhang zwischen U und r

4 Diskussion

Zu 3.2.2:

Beide Fits ergeben den zu erwartenden Sinus „ohne“ Phasenverschiebung. Nur die Amplitude ist jeweils um einen Faktor drei zu klein. Dass die Amplitude nicht passt fiel auch schon während der Messung auf. Die Vermutung liegt nahe, dass diese Abweichung durch das Alter des Geräts verursacht wurde. Es wäre möglich, dass das Gerät enorme Wärmeverluste hat. Auch könnte es sein, dass die letzte Eichung schon länger her ist, sodass ein Gain von 20 eigentlich eher einem Gain von 19 entspricht, was die Werte wieder näher an den Theoriewert bringen würde.

Das mit dem falsch eingestellten Gain finde ich eine tolle Idee!

Zu 3.3:

Die berechnete Funktion $U(r)$ zeigt, dass das Signal der LED noch bei einem Abstand von 0.5 m eindeutig gemessen werden kann, auch mit dem Hintergrundrauschen, das durch die Raumbeleuchtung verursacht wurde.

Zu 3.3 wollte ich eigentlich schreiben, dass nach x Metern halt nur noch zum Beispiel 0.001 von der Ausgangsspannung messbar war und man deshalb bis dahin ein ganz gutes Ergebnis bekommt. Dann ist mir aufgefallen, dass wir keine verwertbare Ausgangsspannung haben. Wie geht das? Oder übersehe ich hier etwas?

Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass die Intensität bzw. die Spannung der Lampe angegeben war. Als (nicht ganz tolle) Alternative könnte man sich auf den ersten Messwert beziehen.

4.1 Der Integrierer

$$U_{\text{out, theoretisch}} = \frac{2}{\pi} \cdot 10 \text{ mV} \cdot \cos \phi$$

$$U_{\text{out}}(t) = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} \underbrace{U_{\text{ref}}(t') \cdot U_{\text{in}}(t')}_{\text{Mischer}} dt' \quad (25)$$

$$= \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} \underbrace{U_{0,\text{ref}}}_{\text{theor.}=1} \sin(\omega t' + \Delta\varphi) \cdot U_{0,\text{in}} \sin(\omega t') dt' \quad (26)$$

$$= \frac{1}{T} U_{0,\text{in}} \left[\frac{t}{2} \cos(t) - \frac{\sin(2\omega t + \Delta\varphi)}{4\omega} \right]_{t_0}^{t_0+T} \quad (27)$$

$$= \underbrace{\frac{U_{0,\text{in}}}{4T\omega} [-\sin(2\omega t_0 + 2\omega T + \varphi) + \sin(2t_0\omega + \varphi)]}_{\xrightarrow{T \rightarrow \infty} 0} + \frac{U_{0,\text{in}}}{2} \cos(\varphi) \quad (28)$$

$$= \frac{U_{0,\text{in}}}{2} \cos(\varphi) \quad (29)$$

Das $\frac{4}{\pi}$ kommt dann meiner Meinung nach durch die Rechteckspannung, aber das Integral über die Reihe konnte Wolframalpha für mich nicht lösen. Claras Rechnung ohne Integration: Ich benötige das Additionstheorem

$$\sin(x+y) \cdot \sin(x-y) = \sin^2 x - \sin^2 y. \quad (30)$$

Was sich durch $\sin^2(x) = \frac{1}{2}(1 - \cos(2 \cdot x))$ umschreiben lässt

$$\sin(x+y) \cdot \sin(x-y) = \frac{1}{2} (\cos(2x) - \cos(2y)). \quad (31)$$

Im Mischer werden zwei Signale multipliziert (hier nehme ich ein Sinussignal an)

$$U_{\text{out}}(t) = U_0 \cdot \sin(\omega t + \phi) \cdot \sin(\omega t) \quad (32)$$

Durch die Substitutionen $x = \omega t + \frac{1}{2}\phi$ und $y = \frac{1}{2}\phi$ und Anwendung des Additionstheorems erhält man:

$$U_{\text{out}} = \frac{U_0}{2} \cdot (\cos \phi - \cos(2\omega t + \phi)). \quad (33)$$

Das $\frac{U_0}{2} \cos \phi$ meinte ich mit der Verschiebung entlang der y-Achse. Die Schwingung $-\frac{U_0}{2} \cos(2\omega t + \phi)$ ist nicht mehr um $y = 0$. Dieter hat es mir nun so erklärt, dass der Tiefpass alle Schwingungsanteile herausfiltert und nur die Verschiebung entlang der y-Achse übrig bleibt. Der Tiefpass ist an dieser Stelle also wirklich ein normaler Tiefpass. Was der Kevin von einem Integrierglied meinte, war - behaupte ich - nicht korrekt.

5 Geräte

Ich meine bei input werden Umlaute nicht erkannt. Deshalb geht Geräte.tex nicht. Das hatte ich auch schon mehrfach...

Super! Ich hatte gar nicht mehr daran gedacht so ein Kapitel einzufügen. Das war nach wie vor eine tolle Idee :)

5.1 Hoch- und Tiefpassfilter

Zur technischen Umsetzung eines einfachen Tiefpassfilters benötigt man einen Kondensator oder eine Spule in Verbindung mit einem ohmschen Widerstand R . Die Impedanzen des Kondensators und der Spule sind frequenzabhängig

$$X_C = \frac{1}{i\omega C} \quad (34)$$

$$X_L = i\omega L \quad (35)$$

mit der Kapazität C und der Induktivität L . Das Verhältnis von Eingangs- und Ausgangsspannung $\frac{U_2}{U_1}$ kann mit Hilfe der 2. Kirchhoffschen Regel (Maschenregel) berechnet werden.

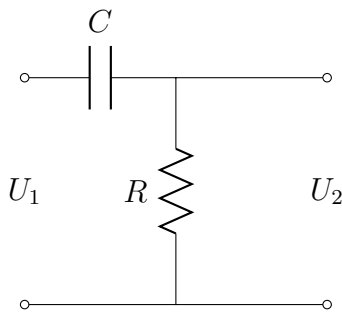


Abbildung 12: RC-Hochpass

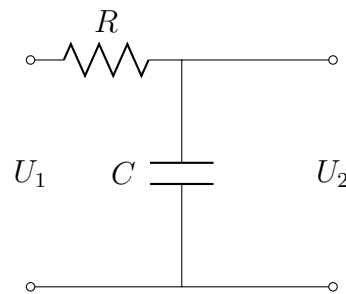


Abbildung 13: RC-Tiefpass

Für den RC-Hochpass ergibt sich ein Verhältnis von

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{R}{R + X_C} = \frac{R}{R + \frac{1}{i\omega C}} \quad (36)$$

$$\left| \frac{U_1}{U_2} \right| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{1}{\omega C} \right)^2}} \quad (37)$$

Und für den RC-Tiefpass

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{X_C}{R + X_C} = \frac{\frac{1}{i\omega C}}{R + \frac{1}{i\omega C}} \quad (38)$$

$$\left| \frac{U_1}{U_2} \right| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} \quad (39)$$

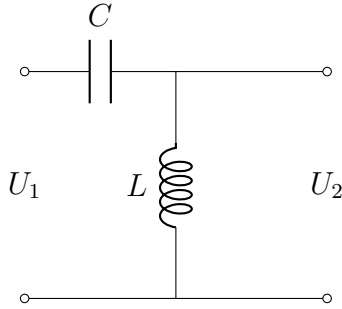


Abbildung 14: LC-Hochpass

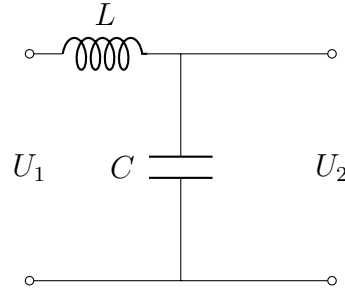


Abbildung 15: LC-Tiefpass

Bei einem LC-Hochpass ist das Verhältnis von Ausgangs- zu Eingangsspannung

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{X_L}{X_L + X_C} = \frac{i\omega L}{i\omega L + \frac{1}{i\omega C}} \quad (40)$$

$$\left| \frac{U_1}{U_2} \right| = \frac{1}{\left| 1 - \frac{1}{\omega^2 LC} \right|} . \quad (41)$$

Und für eine LC-Tiefpass:

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{X_C}{X_L + X_C} = \frac{\frac{1}{i\omega C}}{i\omega L + \frac{1}{i\omega C}} \quad (42)$$

$$\left| \frac{U_1}{U_2} \right| = \frac{1}{\left| 1 - \omega^2 LC \right|} . \quad (43)$$

Im Normalfall sind Filter komplexer und unterscheiden sich vor allem durch ihre Güte d.h. wie stark die Flanke des Spannungsverhältnisses steigt. Die Güte wird auch als Trennschärfe bezeichnet.

5.2 RC-Tiefpass als Integrierglied

Der RC-Tiefpass, wie er in Abbildung 13 dargestellt ist, kann als sogenanntes Integrierglied eingesetzt werden. Das bedeutet, dass das Ausgangssignal das Integral zum Eingangssignal bildet. Dazu muss folgendes gelten

$$R \gg \frac{1}{\omega C} \quad \Leftrightarrow \quad \omega RC \gg 1 . \quad (44)$$

Die Impedanz verschiebt das Eingangssignal um eine bestimmte Phase δ

$$\tan \delta = \frac{\operatorname{Im} \left(\frac{U_2}{U_1} \right)}{\operatorname{Re} \left(\frac{U_2}{U_1} \right)} = -\omega RC . \quad (45)$$

Ist das Eingangssignal nun eine Sinusfunktion

$$U_1 = U_0 \sin(\omega t) \quad (46)$$

so wir das Ausgangssignal ein

$$U_2 = \frac{U_0}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}} \sin(\omega t + \delta) = -\frac{\cos(\omega t)}{\omega RC} . \quad (47)$$

Ebenso können Rechtecksignale in der Fourierdarstellung als Summe von Sinus- und Cosinusfunktionen gesehen und integriert werden.

Wo kommt des Vorfaktor her?!

5.3 Phasenwandler

Geht aus dem anderen hervor...

Todo list

- Diesen Satz finde ich ganz grausam und unnötig, aber es steht ausdrücklich in der Anleitung, dass das erwähnt werden soll... 11
 - Das mit dem falsch eingestellten Gain finde ich eine tolle Idee! 13
 - Zu 3.3 wollte ich eigentlich schreiben, dass nach x Metern halt nur noch zum Beispiel 0.001 von der Ausgangsspannung messbar war und man deshalb bis dahin ein ganz gutes Ergebnis bekommt. Dann ist mir aufgefallen, dass wir keine verwertbare Ausgangsspannung haben. Wie geht das? Oder übersehe ich hier etwas? 13
 - Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass die Intensität bzw. die Spannung der Lampe angegeben war. Als (nicht ganz tolle) Alternative könnte man sich auf den ersten Messwert beziehen. 13
 - Ich meine bei input werden Umlaute nicht erkannt. Deshalb geht Geräte.tex nicht. Das hatte ich auch schon mehrfach... 15
 - Super! Ich hatte gar nicht mehr daran gedacht so ein Kapitel einzufügen. Das war nach wie vor eine tolle Idee :) 15
- Mit den Farben hier kann man angeben um welche Art von Kommentar es sich handelt. Ich weiß nicht ganz, ob das Sinn macht, aber es geht ;)
- Hier habe ich zum Ausprobieren Fragen rot, Kommentare gelb und Antworten grün gemacht.